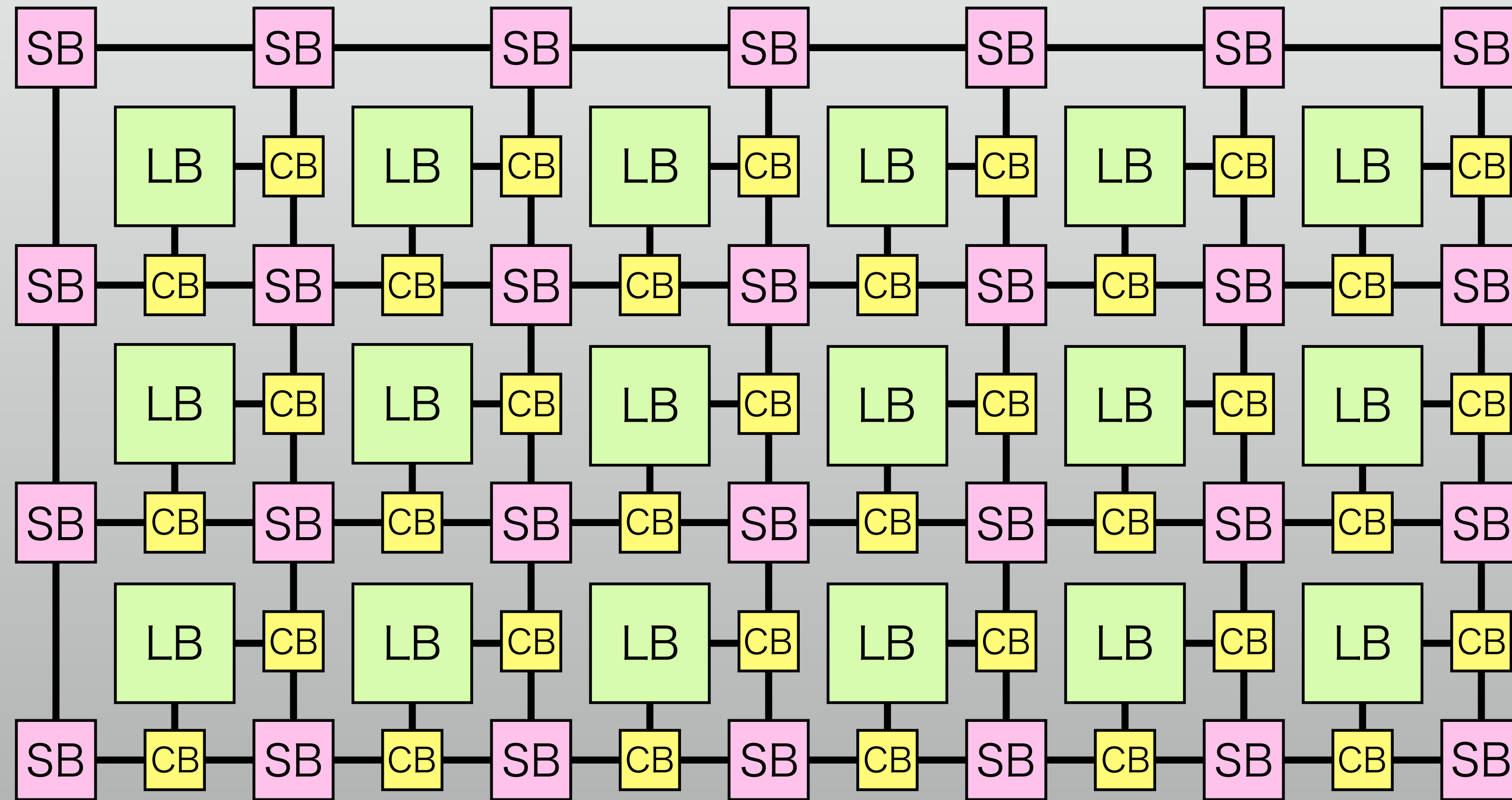


再構成型アーキテクチャ特論 (12)

osana@eee.u-ryukyu.ac.jp


基本の構成要素

- * 論理ブロック (LB: Logic Block)
- * 接続ブロック (CB: Connection Block)
- * スイッチブロック (SB: Switch Block)
- * 配線




論理ブロック

- * ごく基本的な構成はLUT + FF + MUX

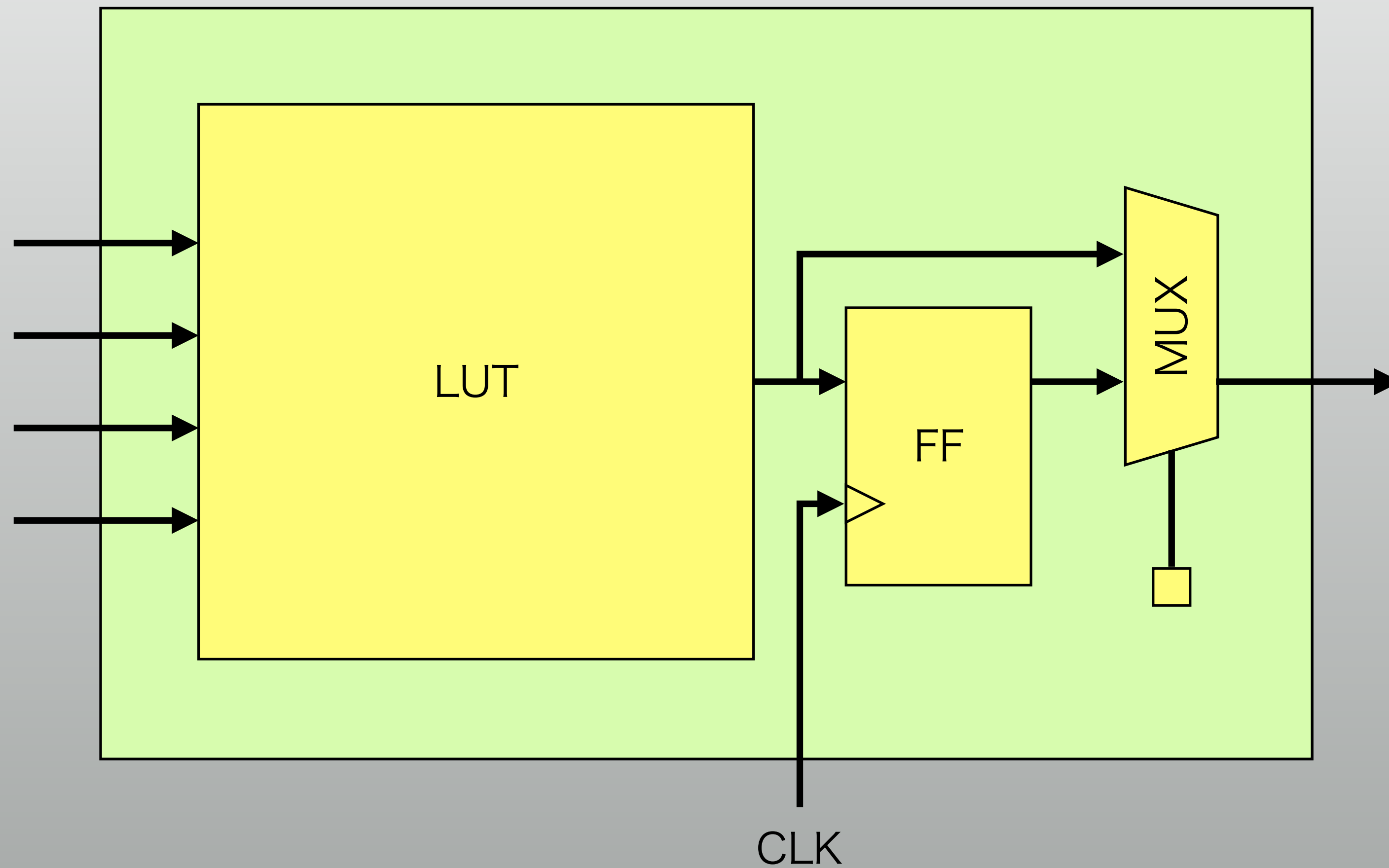


配線とSB

- * 縦横の配線は複数のトラックで構成
- * 完全結合は大変：ベンダ次第

 

LBと配線とCB

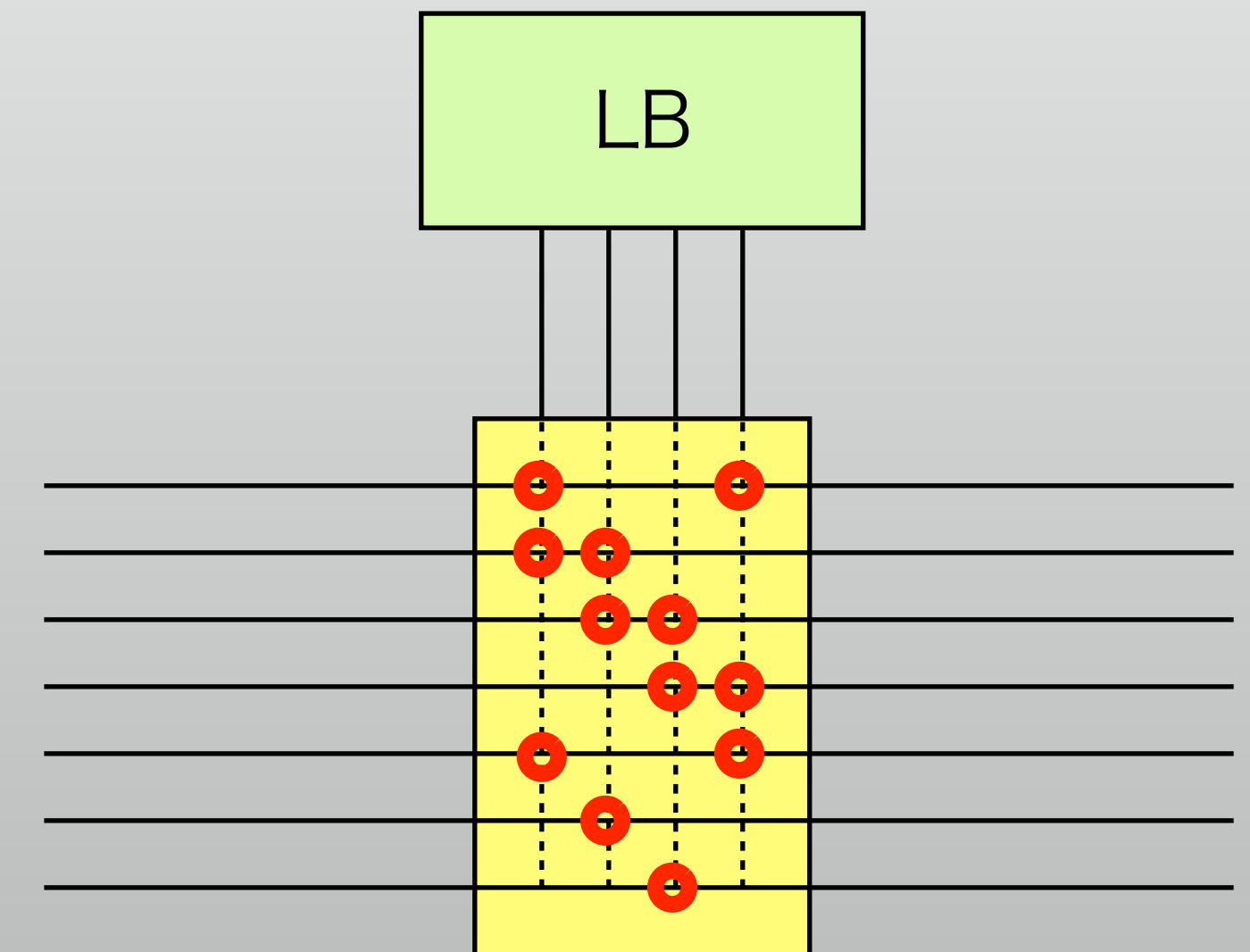- * ロジックブロックからの配線をトラックに接続
- * これも完全結合ではない




その他構成要素


- * 入出力ブロック
- * クロック配線

入出力

 - * ワイヤボンディング
 - * I/O は周辺部だけに存在
- * フリップチップ
 - * I/O を分散できて配線短縮
 - * 周辺部にまとめる場合も




従来型

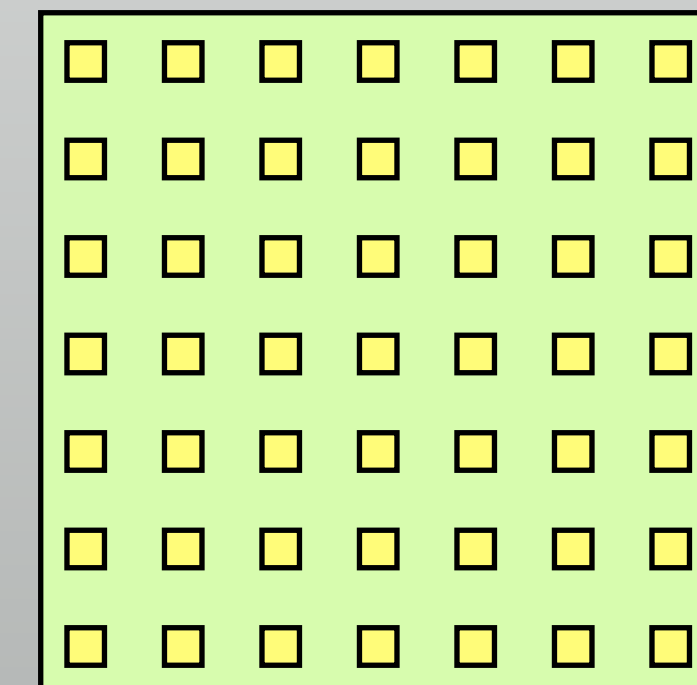

フリップチップ

クロックツリー

 
- * すべてのFFへクロックを等長配線
- * 専用の配線ルートを使う
- * ロジック用の配線とは別




論理回路

* 組合せ回路とフリップフロップ

* 状態遷移図とかそういうのが
いろいろ出てくるけれど...

 

結局のところこれ

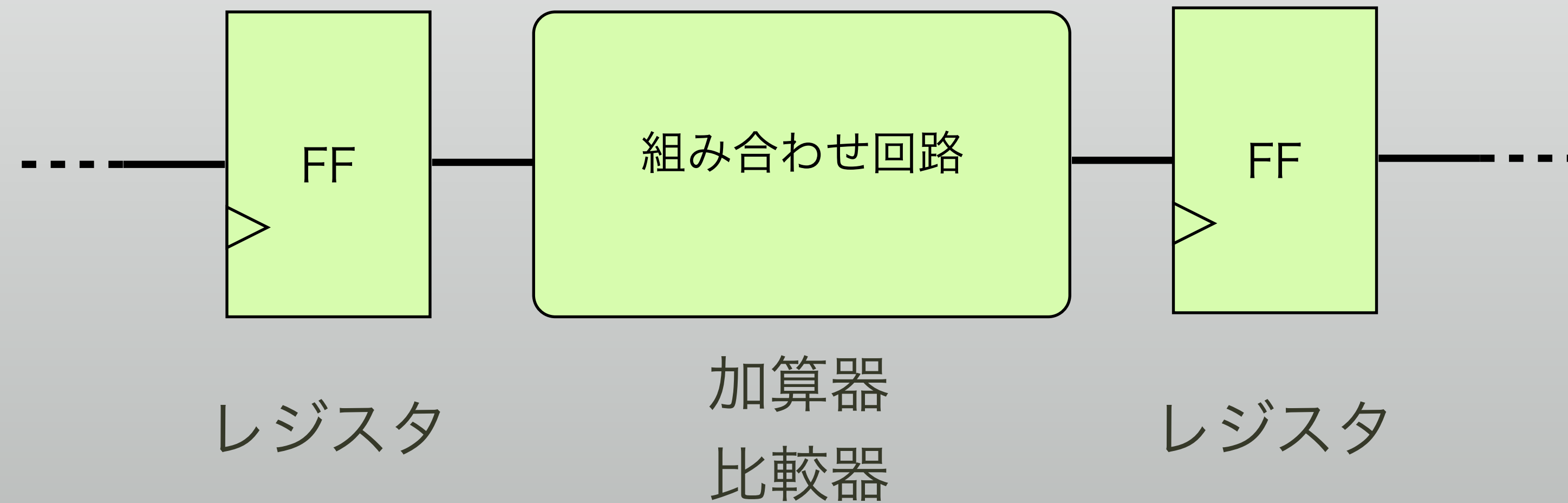

性能を決めるもの


- * レジスタ (FF) の段数
 - * 何クロックサイクルで目的の状態に達するか
- * 組み合わせ回路の遅延
 - * Worst case delayがクロックの周期を決定
 - * ロジック遅延 + 配線

よく使われるビルディングブロック

- * こういうのを効率よく作れることが重要
 - * シフトレジスタ
 - * 加算器
 - * メモリ


加算器

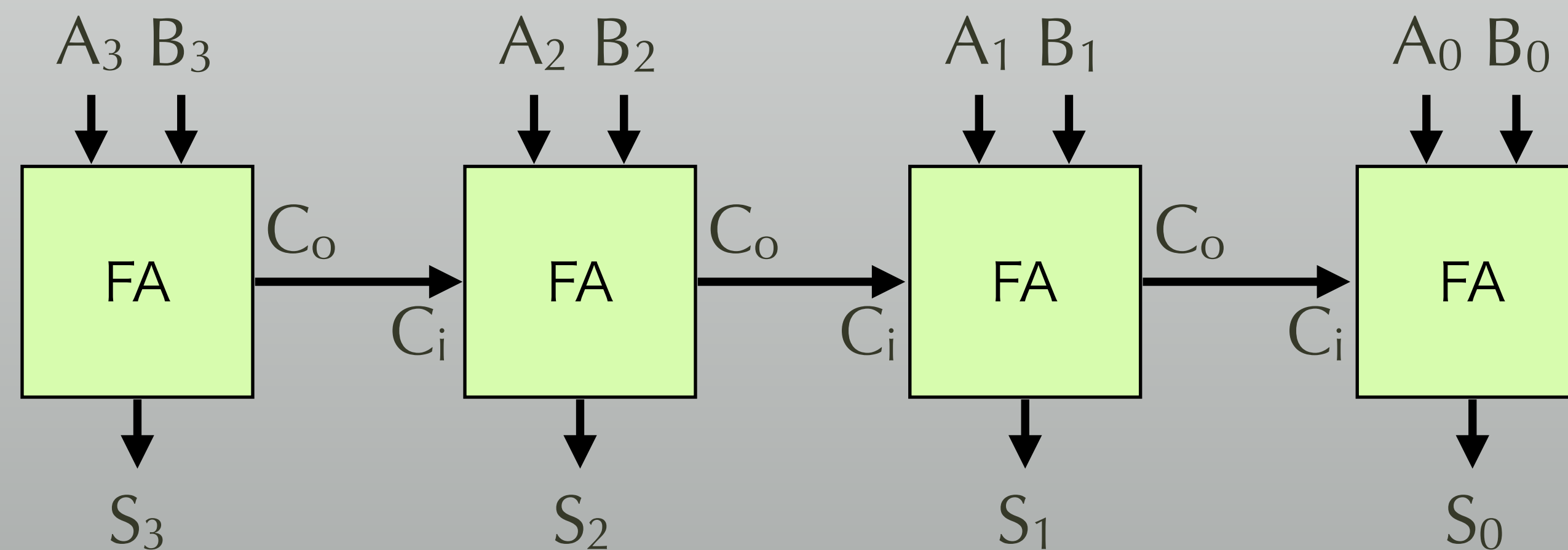- * 全加算器を数珠つなぎにする
 - * 全加算器はLUTで作れる
 - * 問題はキャリーチェーンの遅延が大きいこと




シフトレジスタ

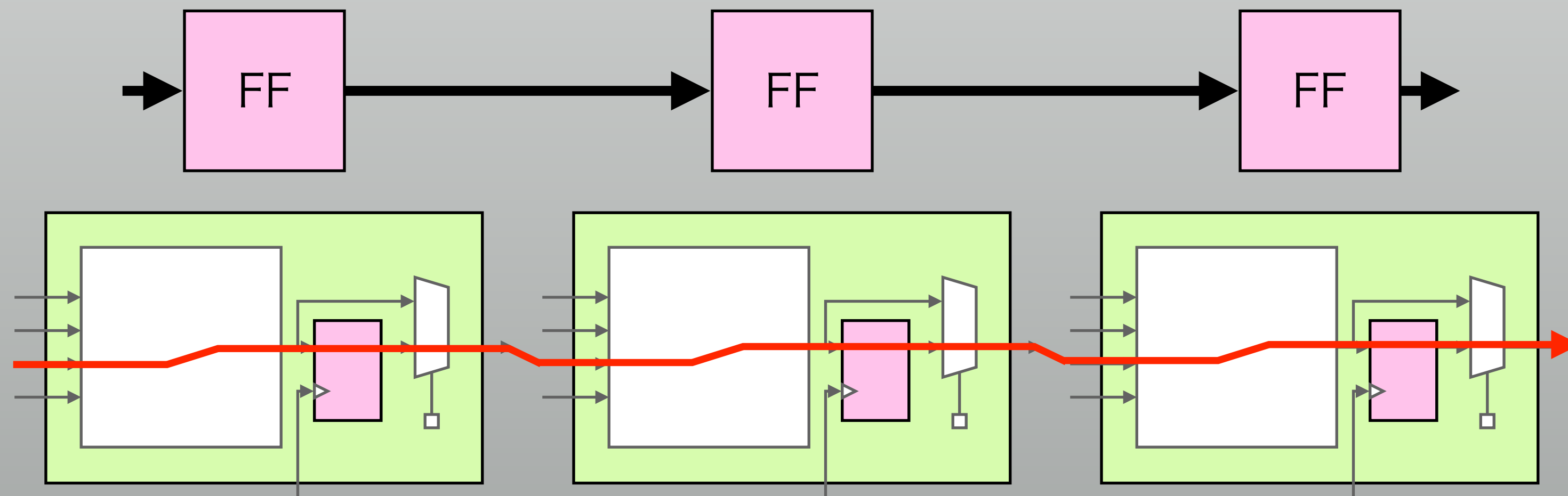- * LBを順につなげばできる
 - * 遅延はあまり問題ない
 - * でもLUTが使われないので面積効率が悪い



メモリ


- * LUTはデコーダ/マルチプレクサにしか使われない...

 

もったいない？

- * LUT はそもそもメモリ
 - * 4入力なら16ビットある
 - * 当然アドレスデコーダもある
- * 頑張ればシフトレジスタにも使えそう...


Virtex-II のLB

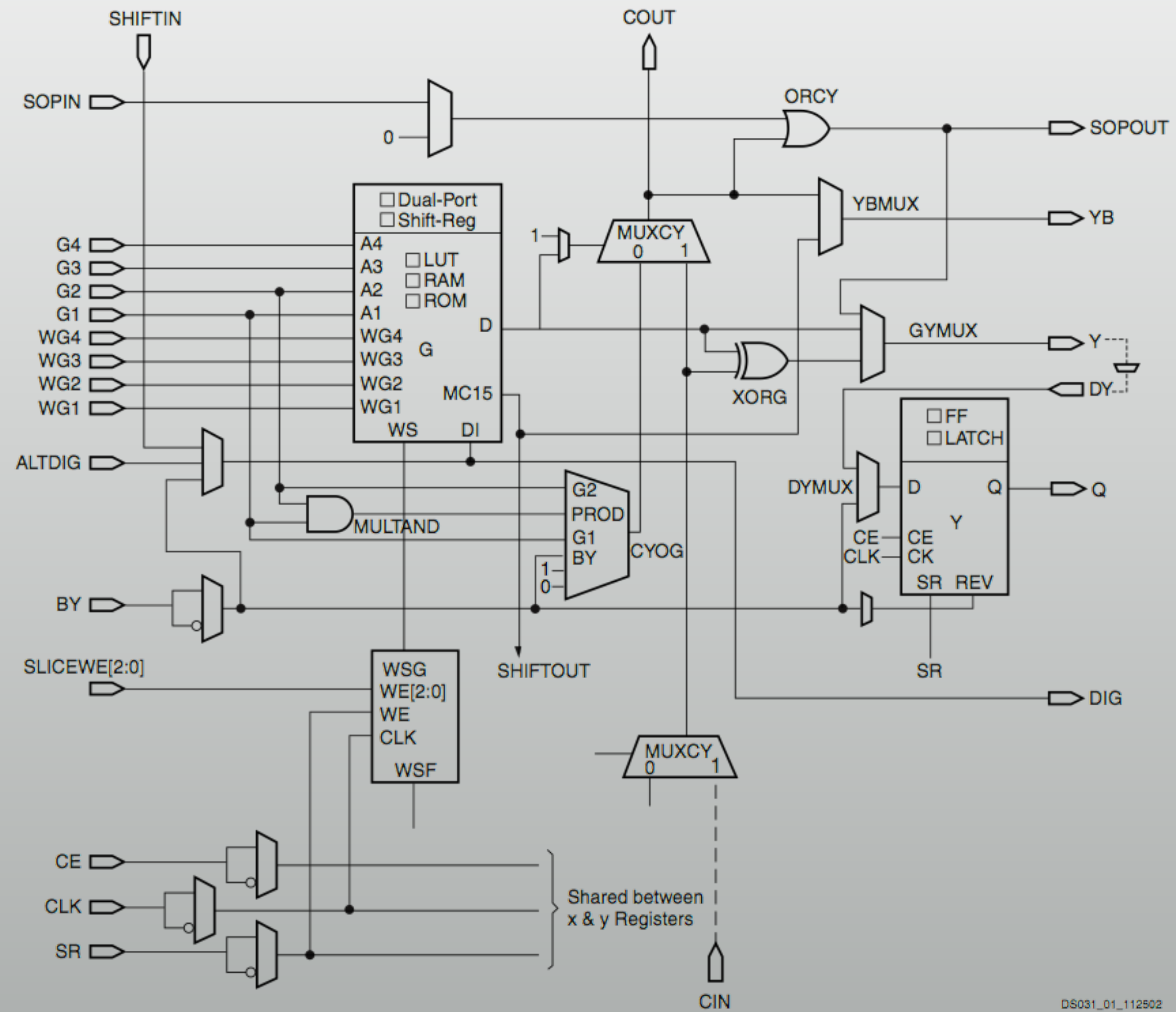

DS031_01_112502

Xilinx Virtex-II FPGA Datasheet (DS031) より


基本構造

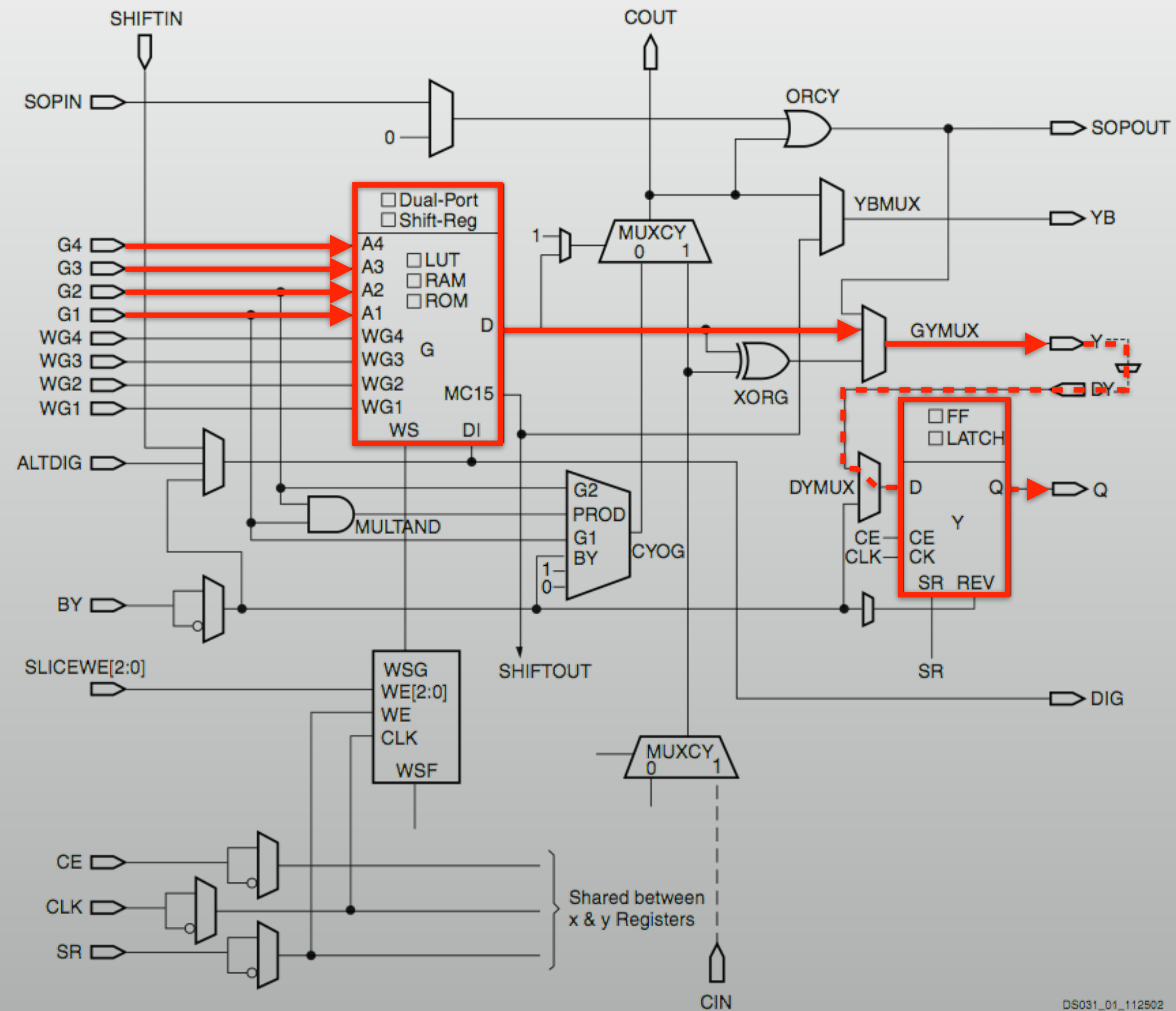

DS031_01_112502

Xilinx Virtex-II FPGA Datasheet (DS031) より


キャリーチェーン

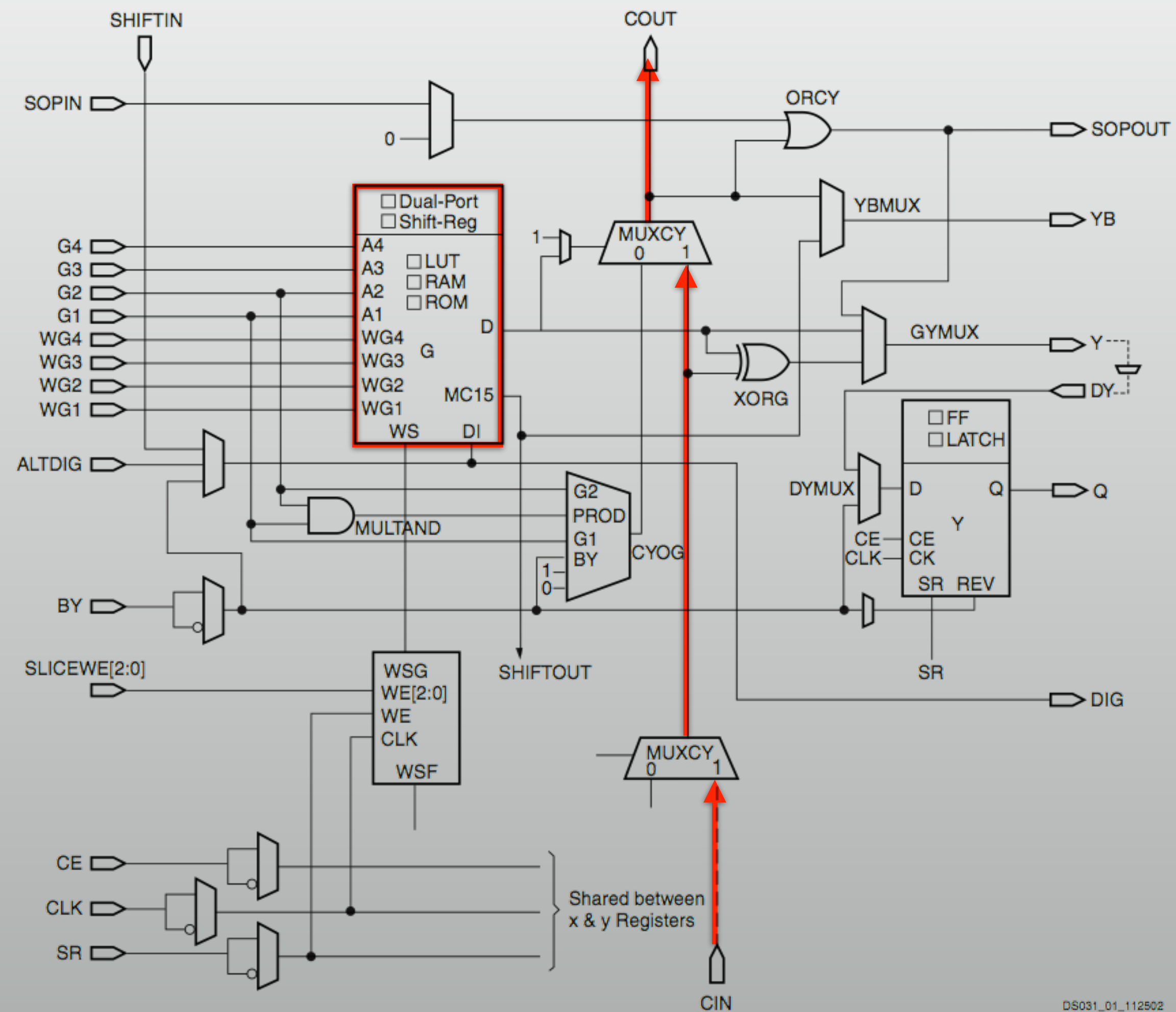

DS031_01_112502

Xilinx Virtex-II FPGA Datasheet (DS031) より

シフトレジスタ

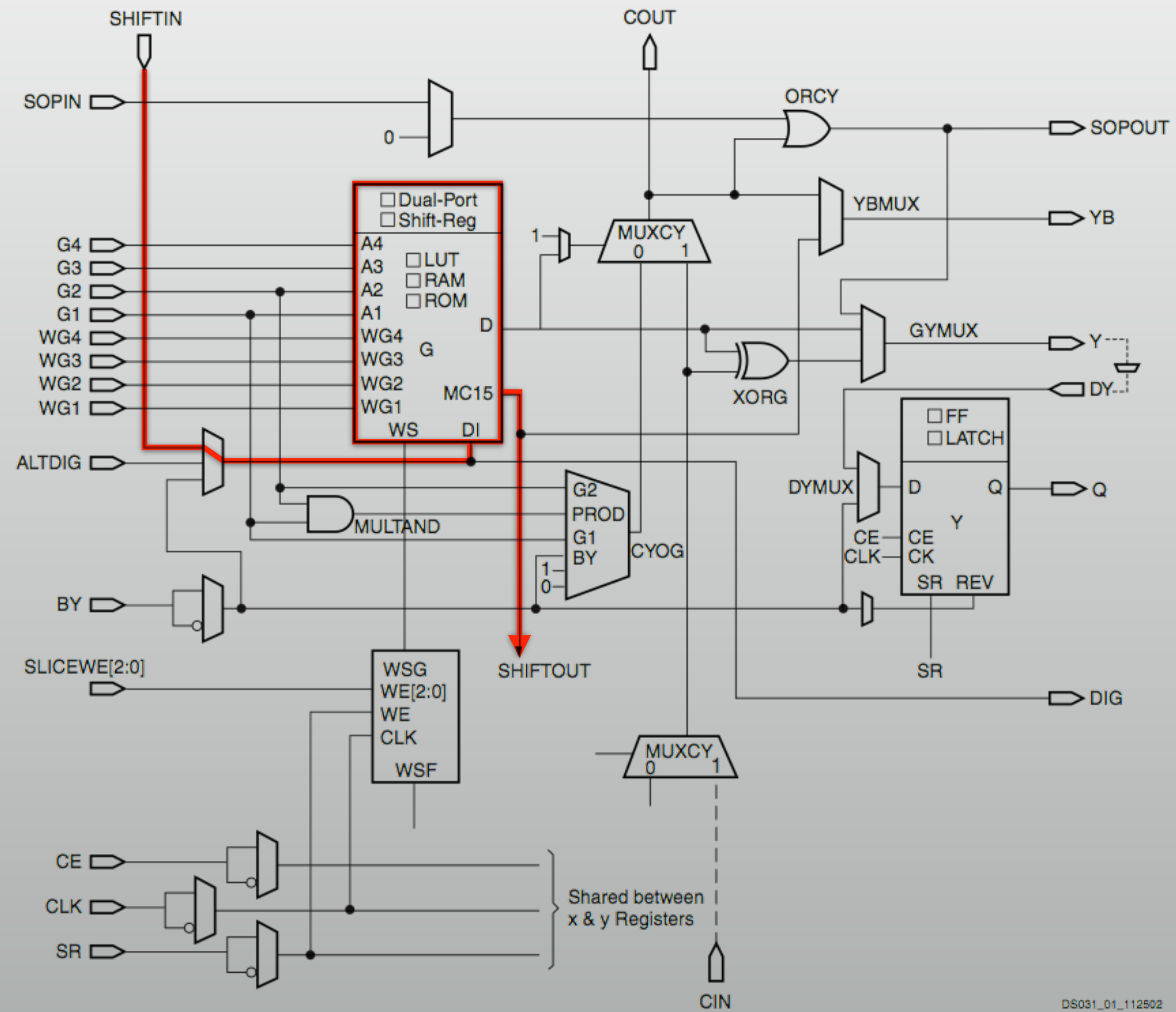

DS031_01_112502

Xilinx Virtex-II FPGA Datasheet (DS031) より

LB+CB+SB=FPGA ?


- * 実際にはこれだと性能がでない
- * LUT+FF+MUX を通る度に配線トラックへ？
- * それだと配線を通る回数が多く、遅い
- * 実際の Configurable Logic Block の構造はもうちょっと複雑

柔軟性と性能

- * いちいち配線を通ると性能が落ちる
- * LUT+FF+MUXをいくつかグループにする
- * そのグループのなかではローカルな配線が使えるようにする
- * 各LUT+FF+MUXの入出力は個別に外へ接続
- * これがクラスタリング


クラスタリング

 - * ローカルな配線は比較的簡単な構成
- * キャリー・シフトレジスタ用の専用配線なども



クラスタリング

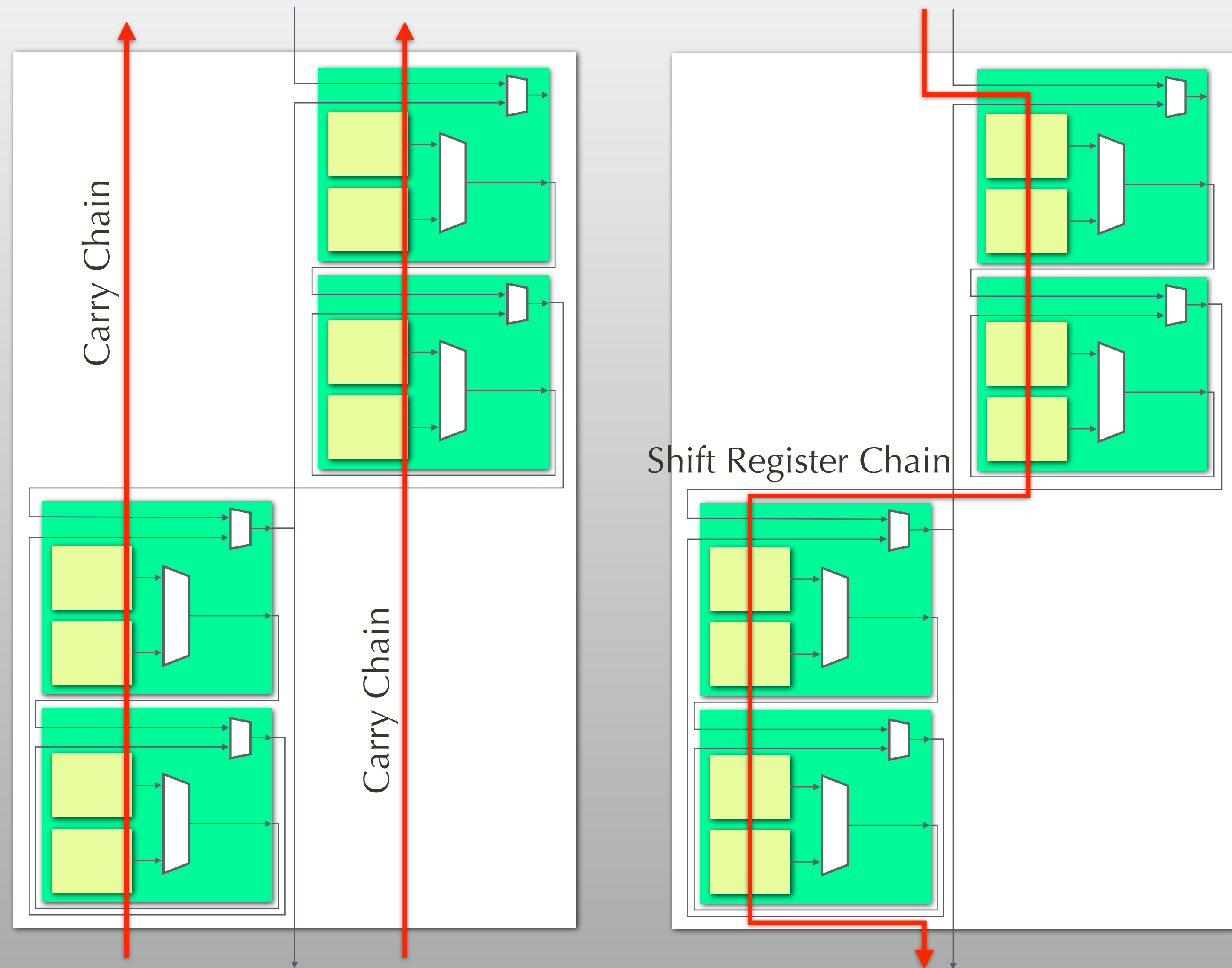- * ローカルな配線は比較的簡単な構成
- * キャリー・シフトレジスタ用の専用配線なども



配線アーキテクチャ

- * 長さ1だけのwire segmentでは性能が上がらない
 - * どれだけ多くのLBを低遅延で接続できるか
 - * 長さの違うwire segmentを使うのがポイント


Virtex-4 & 5

- * 正確なことは公式な資料だけではわかりづらい
- * 以下は公開資料からの推測で、かつ説明用
 - * いろいろ省略してあるので注意
- * 自信のない数字も出てきますので「なんとなくこういうもの」程度に

Xilinx Virtex-4


- * Double (2), Hex (6), Long (端から端まで) の3種類
- * DoubleとHexの併用で近隣のLBを低遅延で接続
- * 配線構造としては古典的な手法の延長

Virtex-4 Interconnect

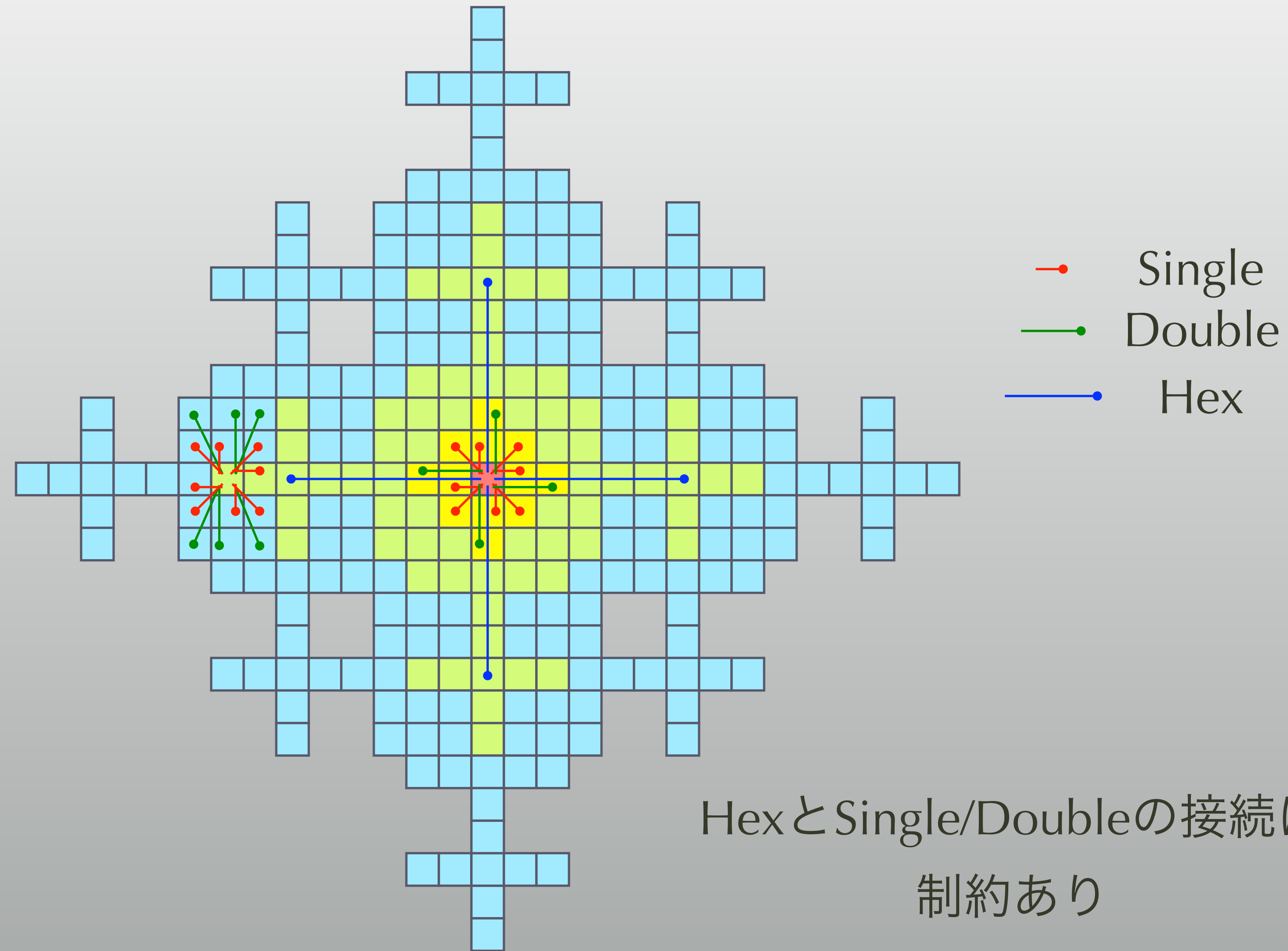


Virtex-4 Interconnect

1 Hop

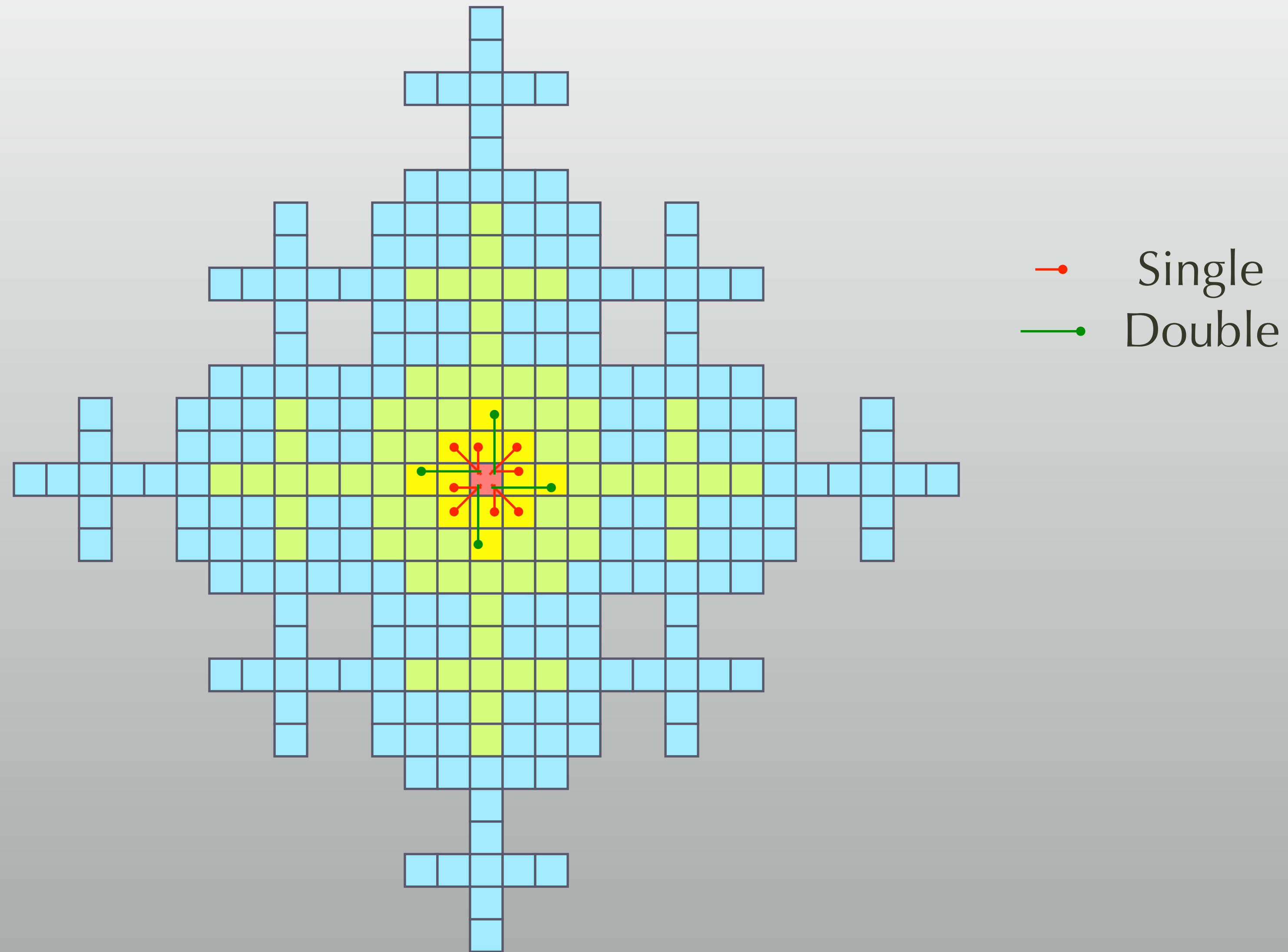


Virtex-4 Interconnect

2 Hops

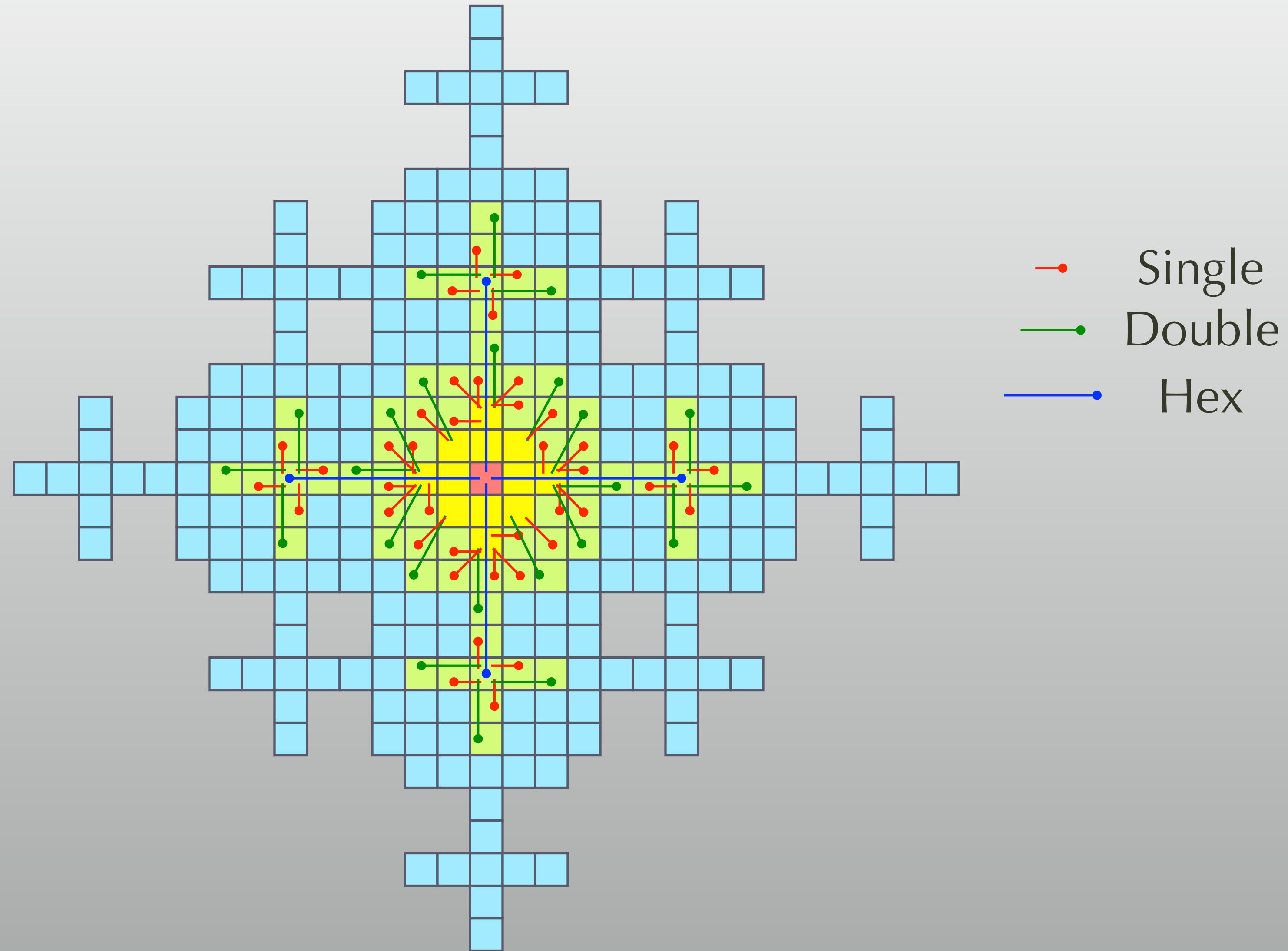

Virtex-4 Interconnect

3 Hops

 


Xilinx Virtex-5

- * 6-LUT を採用
 - * 単純に考えて 50% 多くの配線が必要
 - * L字型の配線 (Pent) を導入、Hex はなくなった
 - * より多くの近隣のLBを接続

Virtex-5 Interconnect


1 Hop

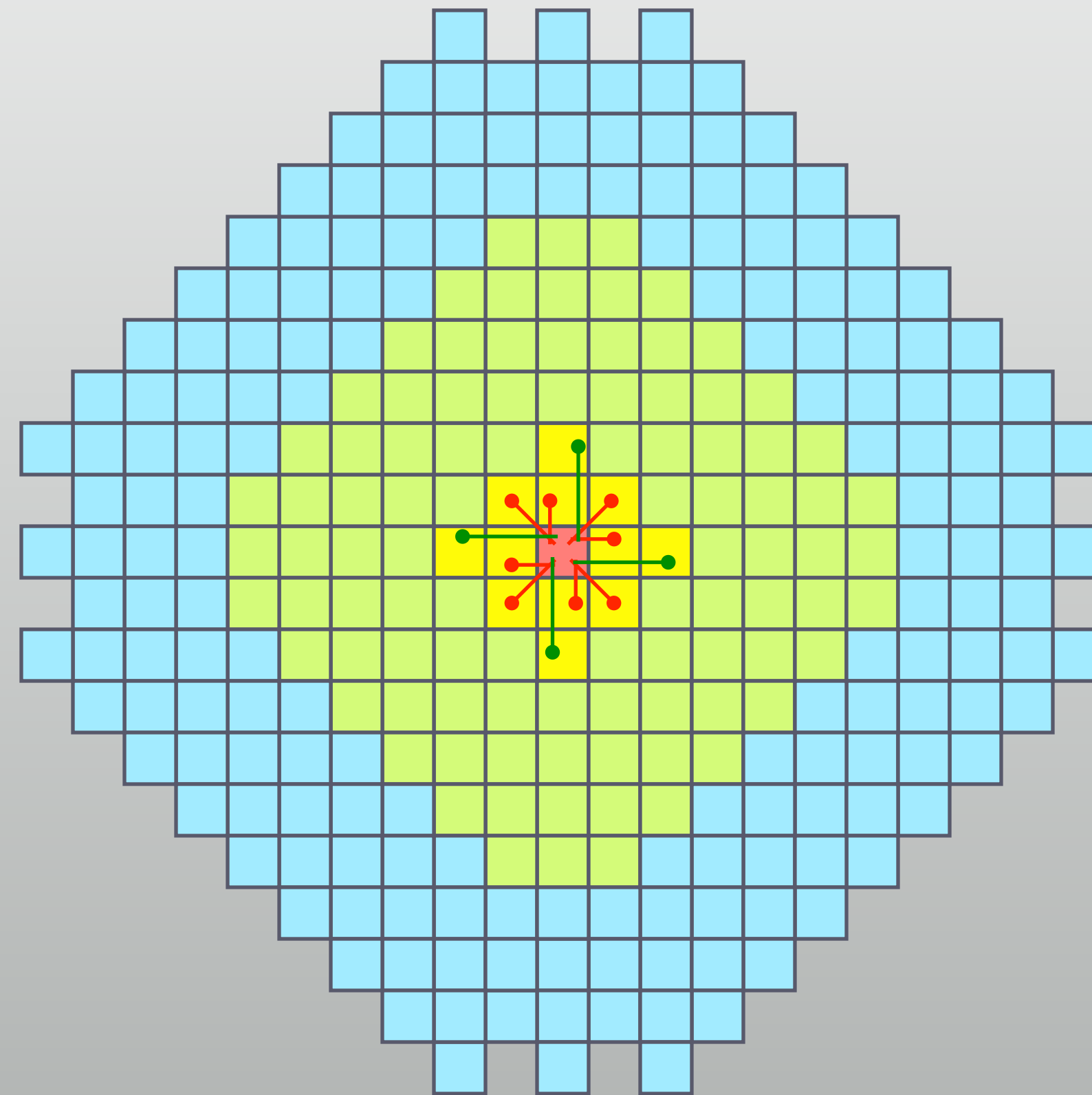

- Single
- Double
- Pent


Virtex-5 Interconnect

2 Hops

 

Virtex-5 Interconnect

3 Hops

 


比較

Reachable CLBs

	Virtex-4	Virtex-5
1 Hop	12	12
2 Hops	68	96
3 Hops	200	180
Total	280	288

Wire segments

	Virtex-4	Virtex-5
Double	40	42
Hex	120	-
Pent	-	120
Long	24	18
Total	184	180

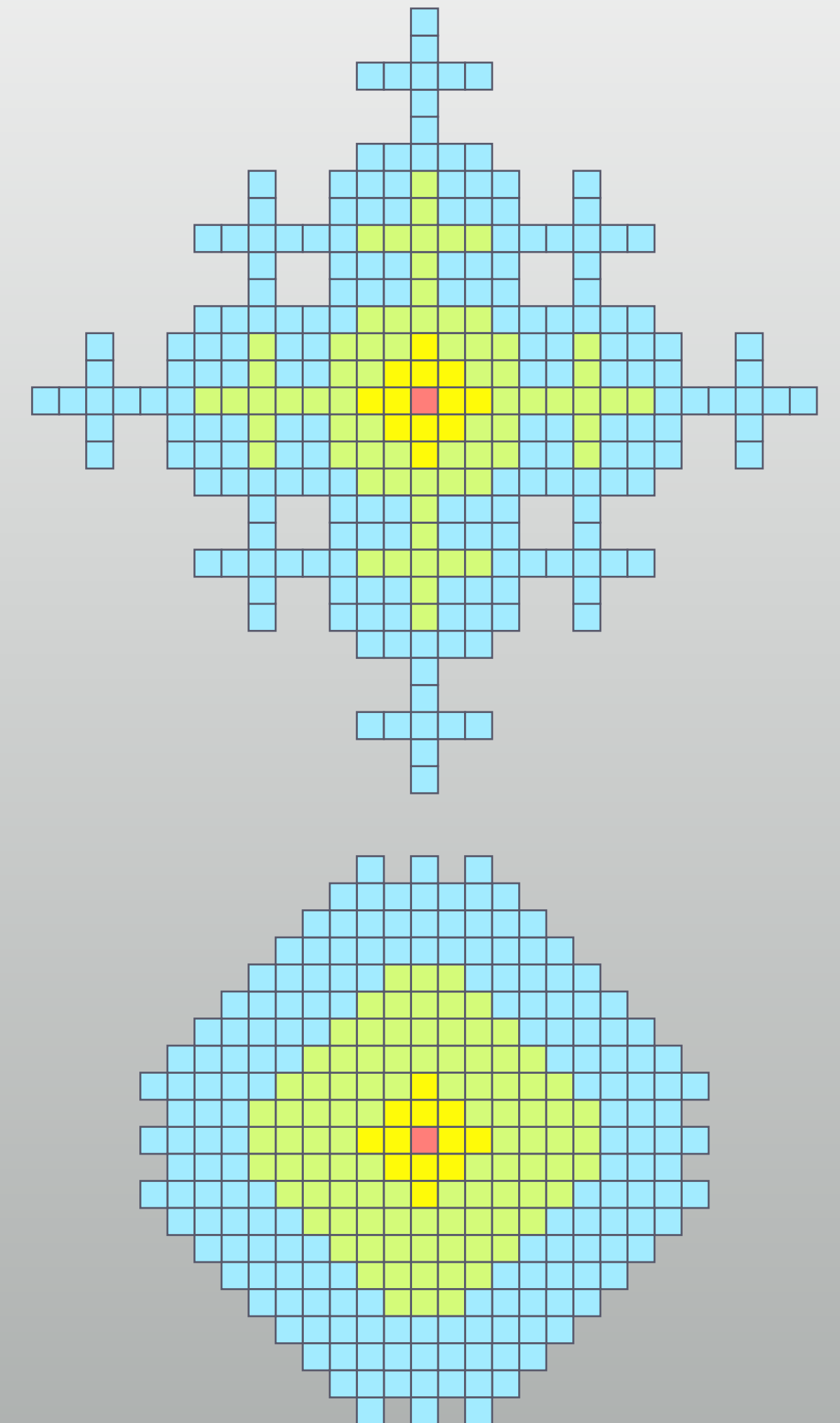

配線は増やせる？

- * 配線技術の進歩によって配線層が増加、配線の自由度が向上
 - * Virtex-II 150nm 6層メタル (2001)
 - * Virtex-II Pro 130nm 7層メタル (2002)
 - * Virtex-4 90nm 10層メタル (2004)
 - * Virtex-5 65nm 11層メタル (2008)
 - * Virtex-6 40nm 12層メタル (2009)
 - * Virtex-7 28nm (2011)
 - * Virtex Ultrascale 20nm (2014) / Ultrascale+ 16nm FinFET

入出力

- * 世の中の流れは多電圧化、だけではない
- * 昔からある入出力規格:
 - * TTL (5V), LVTTTL (3.3V)
 - * CMOS (5V), LVCMOS (3.3V)
- * これらはロジックの配線をそのまま引き出せばOKだった


入出力

- * 5V/3.3V の TTL/CMOS 信号そのままが基本
 - * GNDとの電位差で H/L を伝える
 - * 回路の構成が簡単
 - * ノイズ、グラウンドバウンスに弱い
 - * 66MHz くらいを超えると反射などの影響が出る


シングルエンド伝送

- * 高速になるとインピーダンス整合が重要になる

ダンピング抵抗
(直列終端)

 

テブナン終端抵抗

 


入出力 (長距離)

- * 差動信号の登場
 - * LVDS, LVPECL, CML... など
 - * シリアルバスなどへ応用されている
 - * 液晶パネルの接続、USB, IEEE1394, ...
 - * 本数が少ない超高速伝送向け


LVDS

 - * 3.5mA の電流モード (コモンモード1.25V)
- * 100Ωで終端なので350mV振幅



差動信号規格

* 電源レールの電圧と振幅範囲

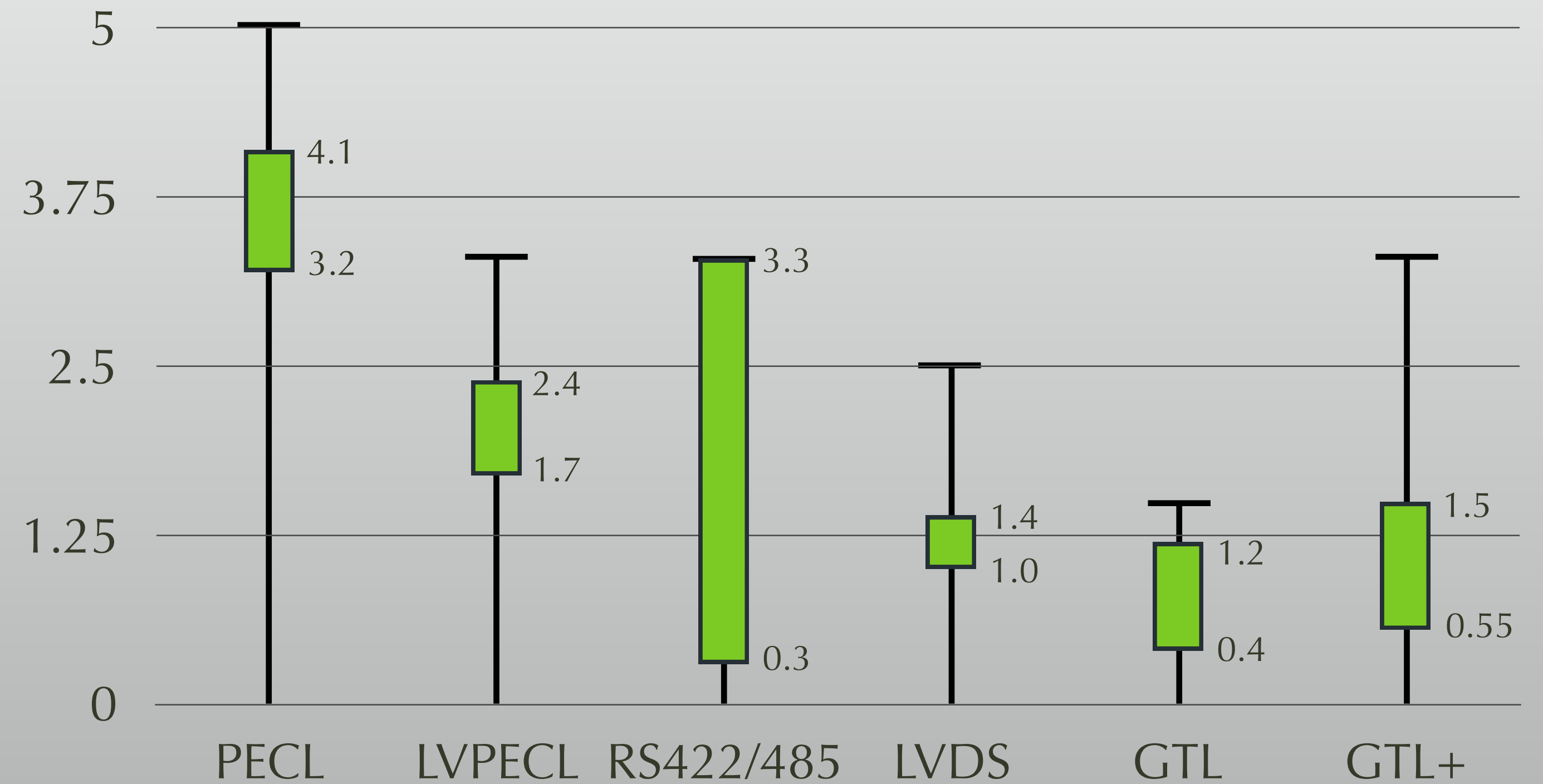


入出力 (高速)

- * 差動信号では配線が2本必要
 - * パッケージのピン数や基板の面積で不利
 - * シングルエンドでも高速動作する伝送規格
 - * アクティブ終端の導入
- * HSTL、SSTL など、メモリなどに使用

HSTL

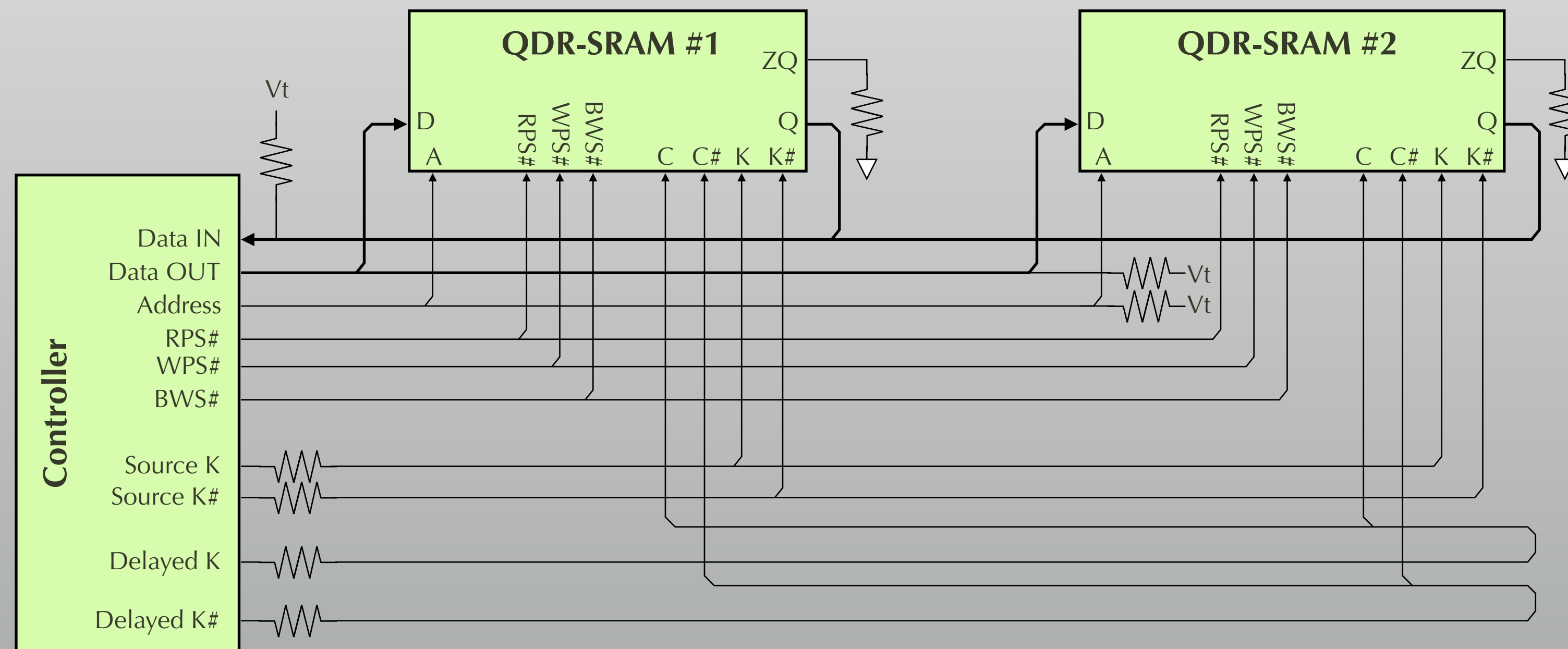- * 同時スイッチングの影響を減らすアクティブ終端
- * クロックには直列終端




$$V_t = V_{ddq}/2$$

主要なI/O規格

- * LVTTTL (3.3V)
- * LVCMOS (3.3/2.5/1.5/1.2V)
- * HSTL (1.8/1.5/1.2V)
- * SSTL (2.5V/1.8V/1.5V)
- * LVDS
- * LVPECL
- * GTL, GTL+
- * (PCI, PCI-X)

入出力: オンチップのこととも忘れない

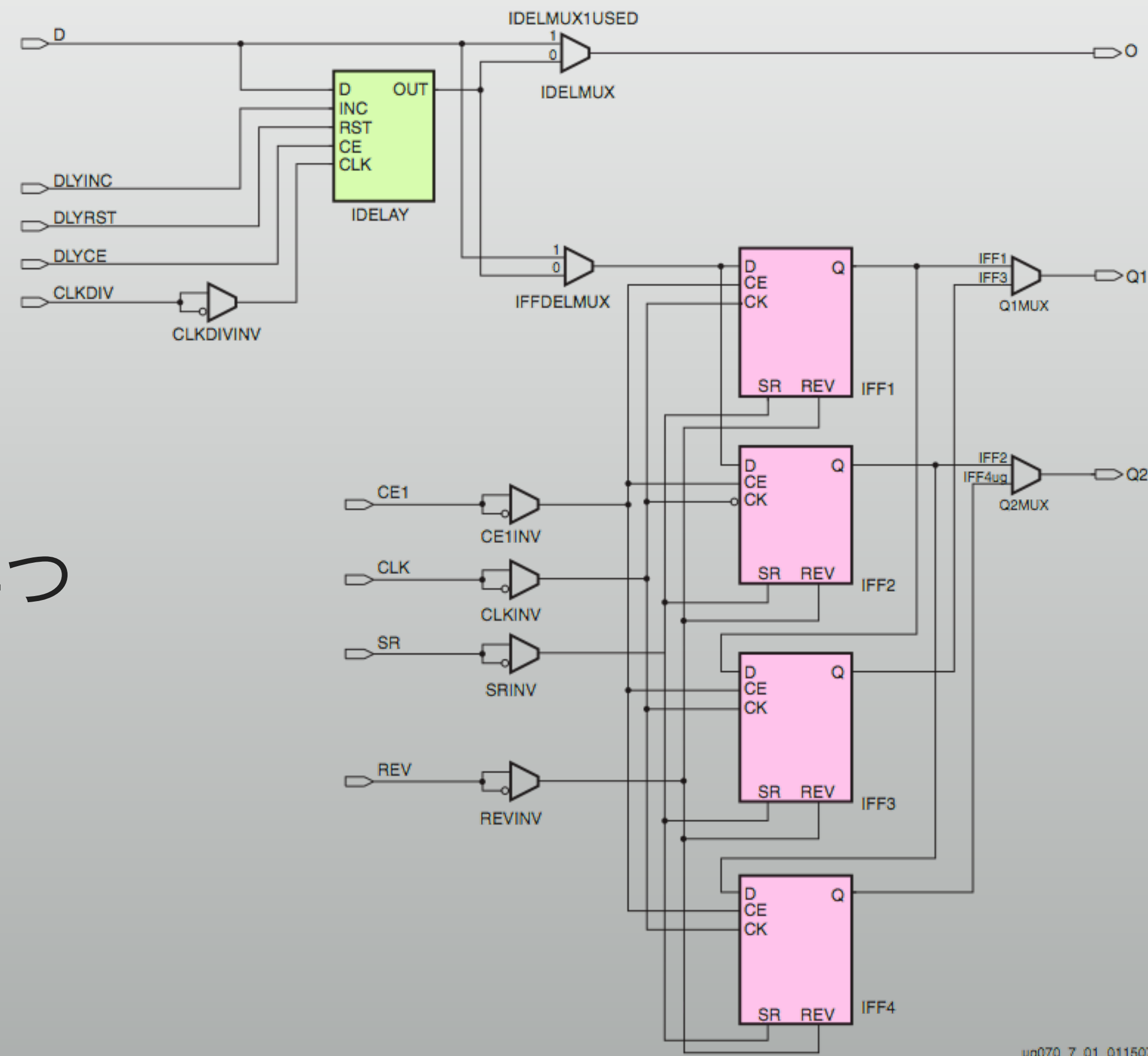- * Virtex-4 の ILOGIC ブロック
- * ただの入力バッファではない
- * 遅延素子 (IDELAY) とレジスタ4つ
- * 出力側もだいたい同じ構造



ug070_7_01_011507

遅延素子はなぜ必要？

- * 外部のデバイスからの遅延は均一ではない
 - * 電流の速度は有限、配線長やインピーダンスにはバラツキがでる
 - * パラレルな信号線を扱うためには遅延時間の調整が必要
- * 入力 (最近では出力も) ピンごとに遅延時間を細かく変えられる
 - * システムの初期化時にテストパターンを流してキャリブレーション

入力レジスタの役割

- * チップ外配線の遅延とチップ内配線の遅延
 - * チップ外は基板設計者がマジメならある程度コントロールされている
 - * チップ内は配置配線ツールがチェックしてくれる
- * ただし内外の両方になると検証がめんどう
 - * 入出力レジスタはこの問題を (大幅に) 緩和してくれる


入力バッファにレジスタで解決

```
module some_fast_one
  ( input CLK, RST,
    input [7:0] A_IN,
    input      B_IN,
    . . . );

  reg [7:0] A,
    reg      B;

  always @ (posedge CLK) begin
    A <= A_IN;
    B <= B_IN;
  end

  . . .
endmodule
```

 

配線の遅延が目標動作周波数に
間に合うように基板設計

FFでクロックのエッジに
信号を揃えることで
タイミングマージンを確保

DDRとかそれ以上とか

- * SDR (Single Data Rate):
 - * データはクロックの立ち上がりエッジに同期
 - * データの周波数はクロックの半分
- * DDR (Double Data Rate):
 - * 立ち上がり/立ち下がりでデータが変化、クロックと同じ周波数

内部の回路は…

- * always @ (CLK) と書けば DDR で動く
 - * 動くけど周波数が高い場合が多いので設計が難しくなる (事実上ムリ)
 - * 2倍のビット幅の SDR の信号として扱えれば FPGA の設計が楽に
 - * 入出力ブロックにあるレジスタを使う

入力DDRの例

- * レジスタを2つか3つ利用
- * 片方は立ち下がりエッジで動作


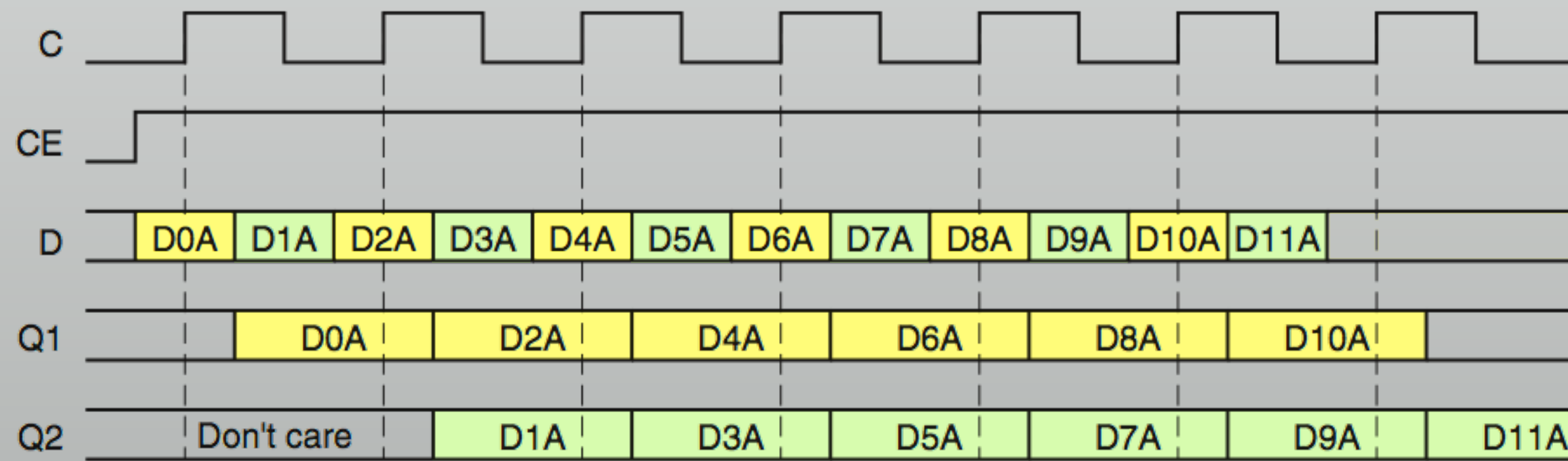


Figure 7-5: Input DDR Timing in SAME_EDGE Mode

ug070_7_05_072904

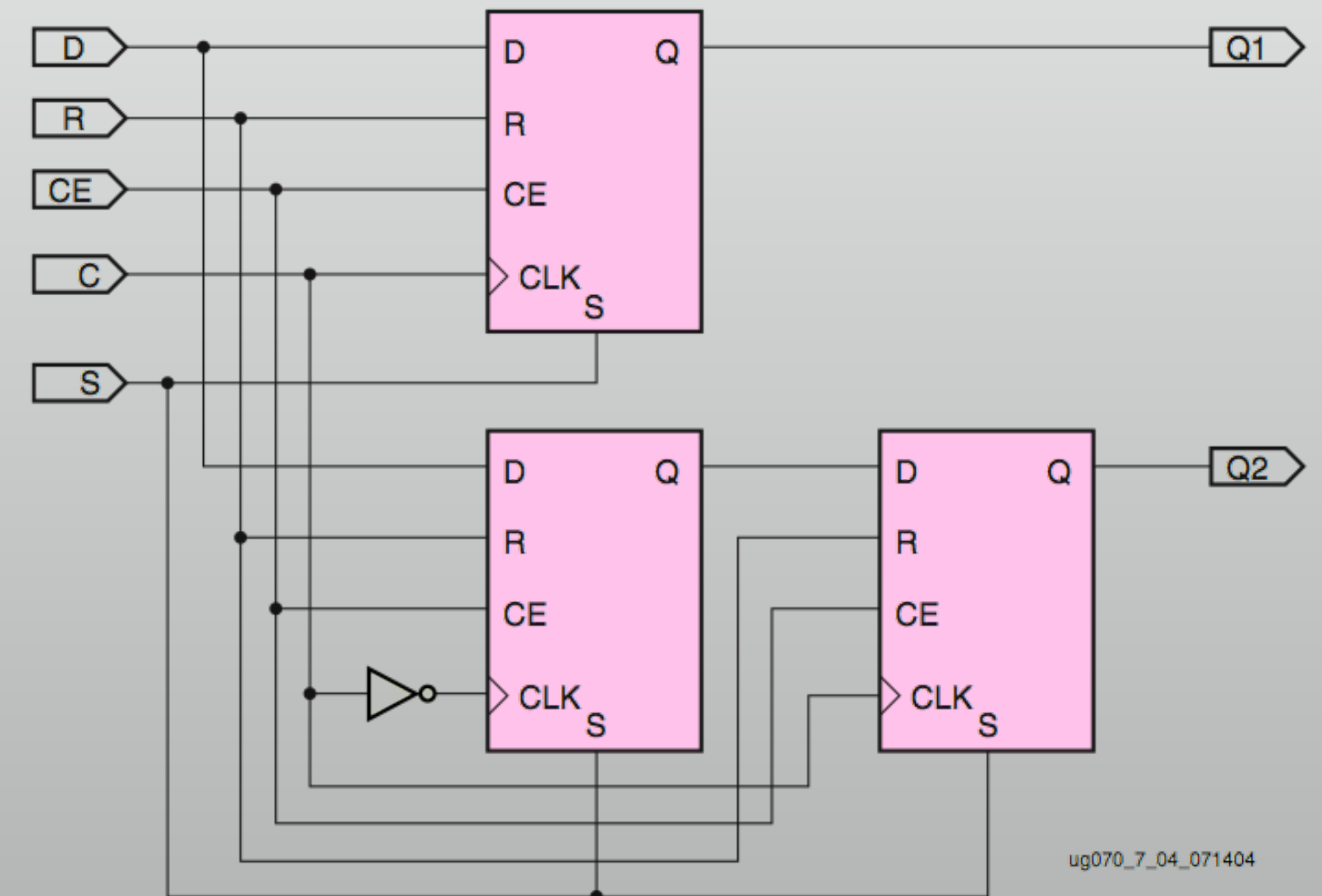


ug070_7_04_071404

Figure 7-4: Input DDR in SAME_EDGE Mode


クロック

 - * クロックツリーを駆動するのは誰？
- * クロックバッファ
- * クロックバッファを駆動するのは？
- * クロック入力可能ピン (Clock Capable Pin)
- * CMT などのクロックマネージャ




Clock Capable Pin

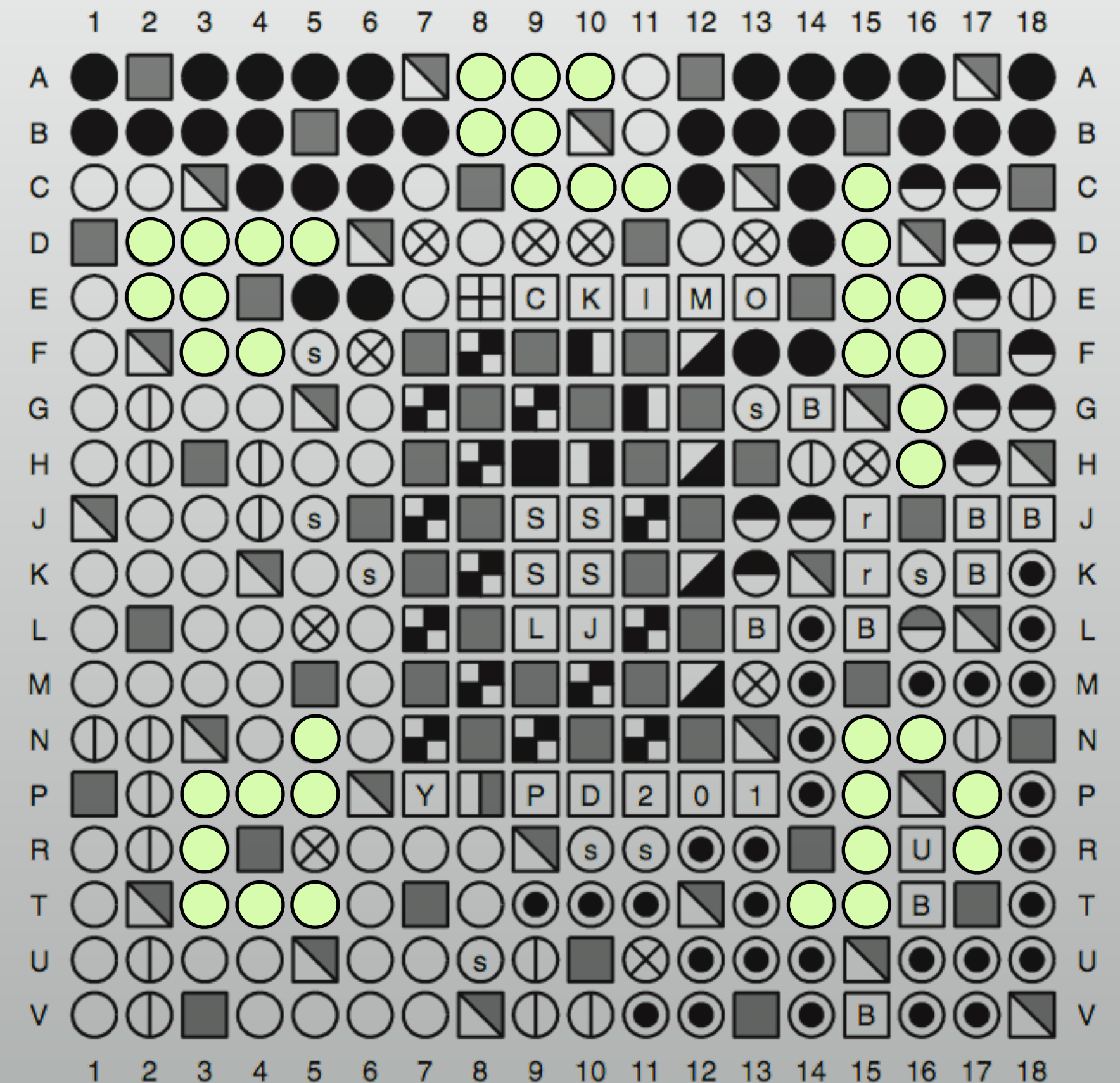- * わりと限られている
- * 差動でなければ使えるのは半分
- * 全部が同じように使えるわけではない
- * 詳しくは次で




Global Clock

 - * Global Clock Buffer
 - * 基本的にデバイスの中央付近にある
 - * 数は決まっている




Regional Clock

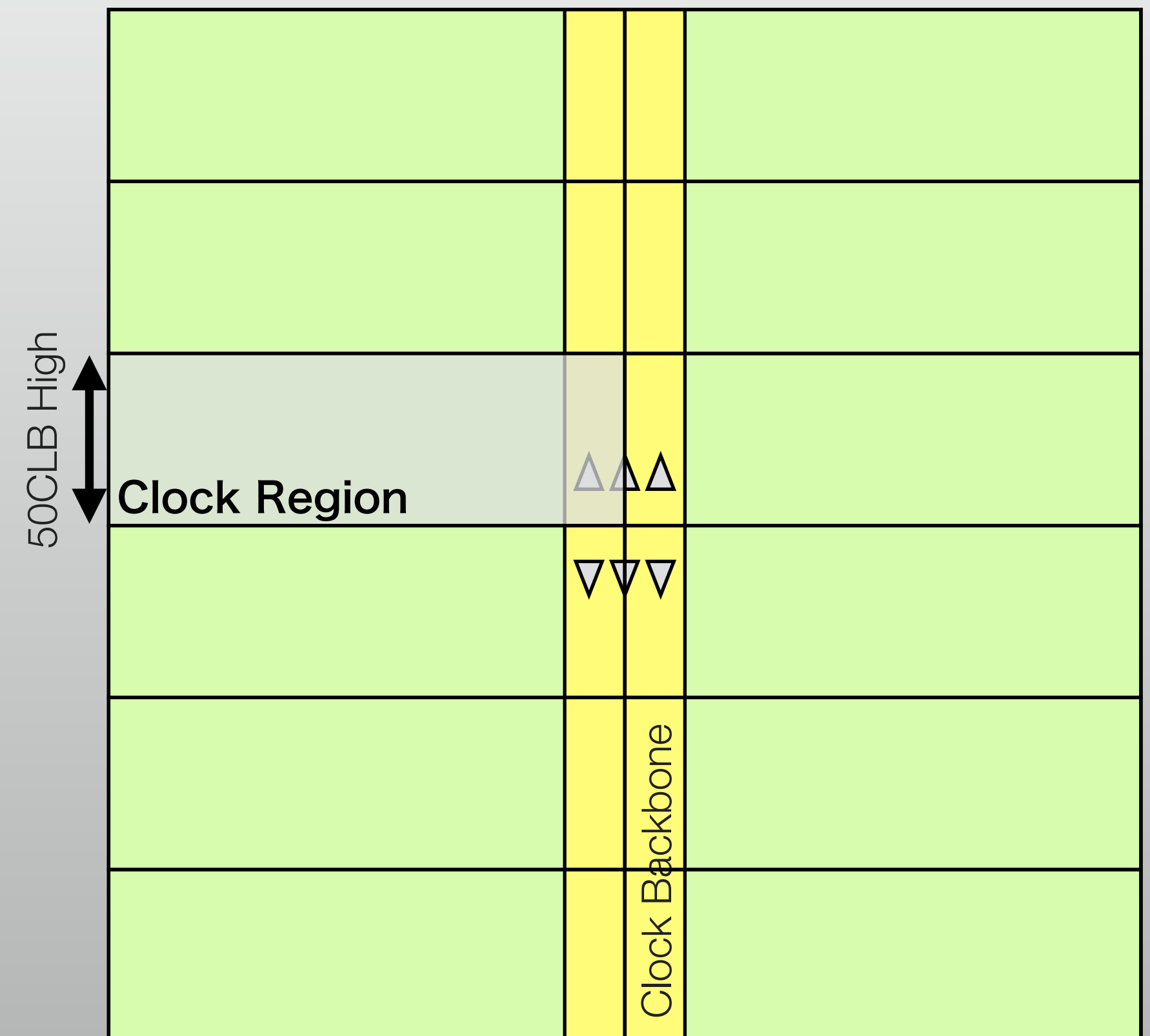- * デバイス全体で使わないクロックもある
 - * たとえばメモリを動かすためのクロック
- * 一定の範囲でクロックを供給できればOK
- * Regional Clock を使いましょう
- * Global Clock より多くのシステムが使える



Regional Clock

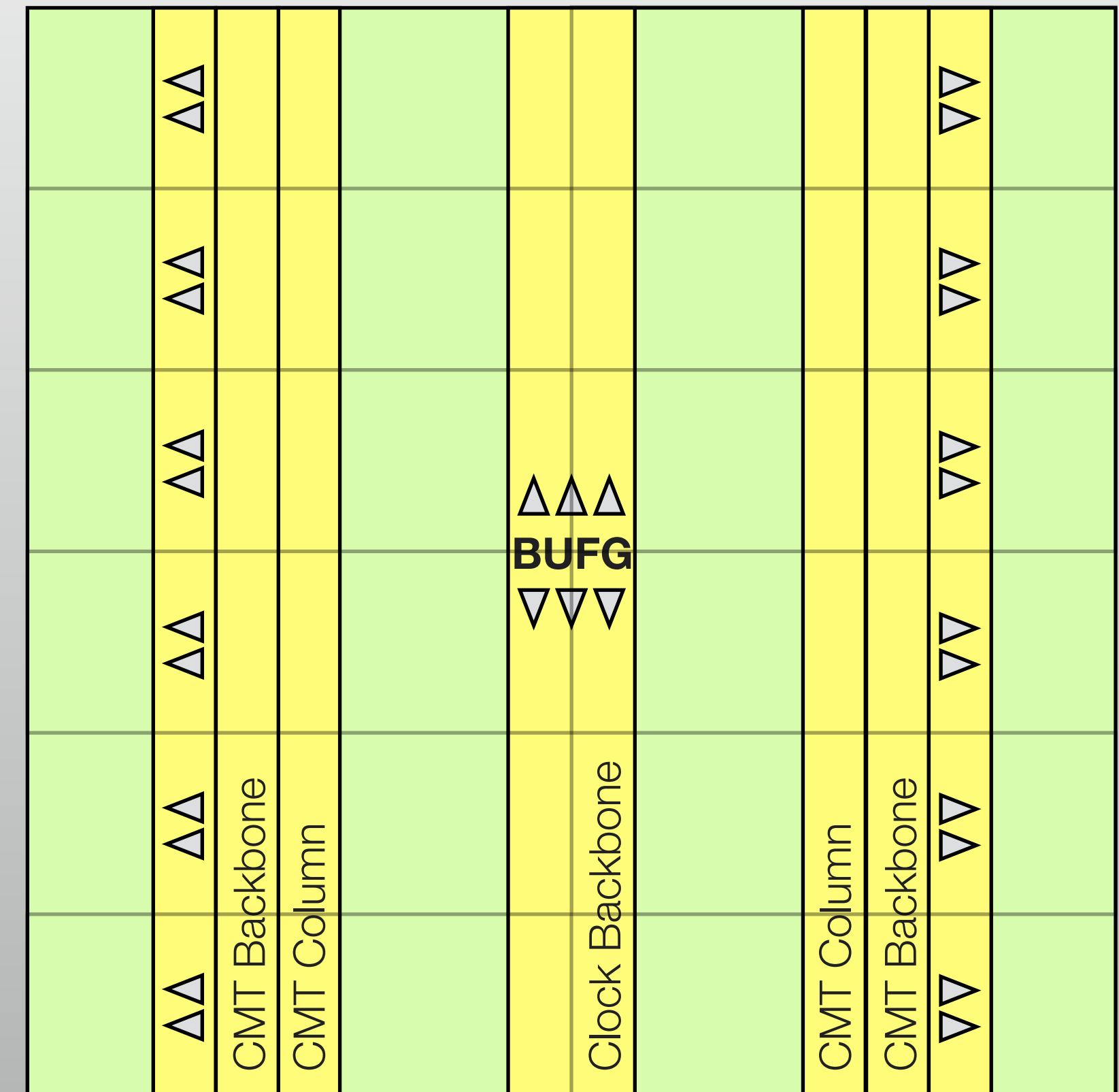- * 各 Clock Region には
- * 複数の Clock Capable I/O
- * 複数の Regional Clock Buffer を配置
- * CMT は Clock Region ごとにあったり
デバイスによっては、そんなになかったり



まとめ

- * FPGAは基本的に均一な構造: LB, CB, SB
 - * LB でプログラマブルな論理、CB+SB でプログラマブルな配線
- * 特別な回路要素も必ず必要になる: 入出力ブロック・クロックツリー

LB に関する工夫

- * LUT + FF + MUX が基本
- * 「よくある回路」を効率よくつくることが大事
- * LUT をシフトレジスタやメモリとして利用する仕掛け
- * キャリーチェーン専用の配線

クラスタ化

- * クラスタ化することで CB-SB を経由せず LB どうしを接続可能に
- * 1つのLBに入りきらない場合について、ある程度高速化が期待できる
- * 1つのLUTに入らない大きめのメモリやシフトレジスタも構成

インターコネクト

- * 隣接ブロックとの接続だけでは性能が出ない
- * 長距離・多数のブロック間を効率よく結ぶ必要がある
- * なので、トポロジはいろいろ工夫されている

入出力 (オフチップ)

- * さまざまなシングルエンド・差動の I/O 規格に対応
- * いろいろな周辺デバイスと接続ができる
- * シングルエンド (パッシブ終端・アクティブ終端)
- * 差動

入出力 (オンチップ)

- * 入出力ブロックには複数のレジスタを配置
- * オンチップとオフチップの遅延をきれいに切り分ける役目
- * 複数あるので DDR 入出力などにも利用できる

クロック

- * 専用の入力ピン・クロックバッファ・クロックツリー配線
- * グローバルクロックは FPGA 全体で使える
 - * 普通に論理合成されるのはグローバルクロック
- * リージョナルクロックを明示的に書けば特定のモジュールだけで使うようなローカルなクロック配線を使うことができる